

2-6. 무손실 전송선로

신호가 3진송신을 갖지 않아서 진행

$R=0$: 도체 손실 $=0 \leftarrow \sigma_c = \infty$ (초전도체, 저항이 없는 도체)

$G=0$: 유전체 손실 $=0 \leftarrow \tan \delta_e = 0$
 자성체 손실 $=0 \leftarrow \tan \delta_m = 0$

$$\gamma = \alpha + j\beta$$

$$\alpha = 0$$

$$j\beta = j\omega\sqrt{LC} \Rightarrow \boxed{\beta = \omega\sqrt{LC}}$$

$$\boxed{Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}}$$

• TEM 선로

$\boxed{LC = \mu\epsilon}$ (모든 TEM 선로에 적용됨)

$$\beta = \omega\sqrt{LC} = \omega\sqrt{\mu\epsilon} \Rightarrow \boxed{\beta = \beta_0\sqrt{\mu_r\epsilon_r}}$$

$$\boxed{\beta_0 = \omega\sqrt{\mu_0\epsilon_0}} : \text{진공의 전라상수}$$


$$\boxed{\lambda = \frac{2\pi}{\beta}} = \frac{2\pi}{\beta_0} \frac{1}{\sqrt{\mu_r\epsilon_r}} = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\mu_r\epsilon_r}} : \text{라장}$$

$$\boxed{\lambda_0 = \frac{c}{f}} : \text{진공에서의 라장}, c = 3 \times 10^8 \text{ m/s} : \text{진공에서의 광속}$$


$$\boxed{v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r\epsilon_r}}} : \text{위상속도}$$

- 반사계수 (reflection coefficient) : 전송선에서 반사파와 입사파의 비
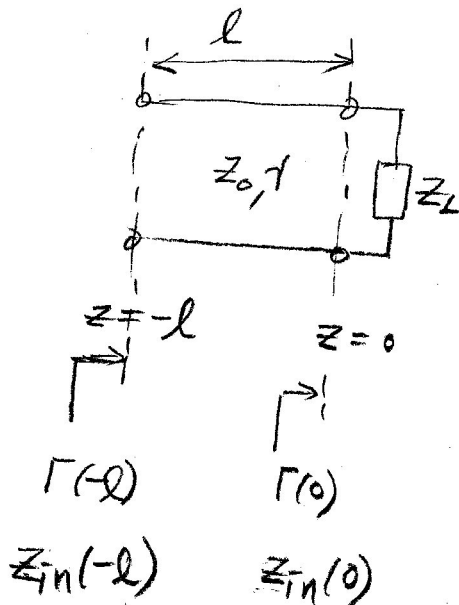
$$\Gamma \equiv \frac{V^-(z)}{V^+(z)} = \frac{V_0^- e^{\gamma z}}{V_0^+ e^{-\gamma z}} = \Gamma(0) e^{2\gamma z} : (\text{전압}) \text{ 반사계수}$$


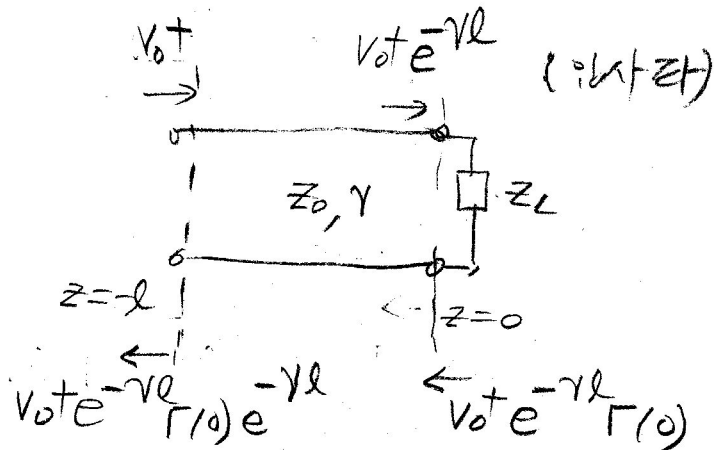
$$\Gamma(-l) = \Gamma(0) e^{-2\gamma l}$$



$$Z_{in} \equiv \frac{V(z)}{I(z)} : \text{입력 임피던스 (impedance)}$$

$z=0$:

$$V(0) = V_0^+ + V_0^-$$

$$I(0) = \frac{1}{Z_0} (V_0^+ - V_0^-)$$

$$\frac{V(0)}{I(0)} = Z_0 \frac{V_0^+ + V_0^-}{V_0^+ - V_0^-} = Z_0 \frac{1 + \Gamma(0)}{1 - \Gamma(0)} = Z_L$$

$$Z_{in} = Z_0 \frac{1 + \Gamma}{1 - \Gamma} \text{ at any } z$$

$$\Gamma = \frac{Z_{in} - Z_0}{Z_{in} + Z_0} = \frac{\bar{Z}_{in} - 1}{\bar{Z}_{in} + 1} \text{ at any } z, |\Gamma| \leq 1 \text{ if } \text{Re}(Z_{in}) \geq 0$$

$$\bar{Z}_{in} \equiv \frac{Z_{in}}{Z_0} : \text{정규화된 입력 임피던스}$$


- 정재파 (standing wave): 전송선에서 입사파와 반사파가 간섭을 일으켜 총파동의 크기가 주기적으로 최대와 최소가 반복되는 현상

$$\alpha \approx 0 \text{ (무손실선로)}$$

$$\Gamma \approx 0 \text{ (부반사)} \rightarrow V_0^- = 0$$

$$V(z) = V_0^+ e^{-j\beta z}$$

$$|V(z)| = |V_0^+| = \text{const}$$

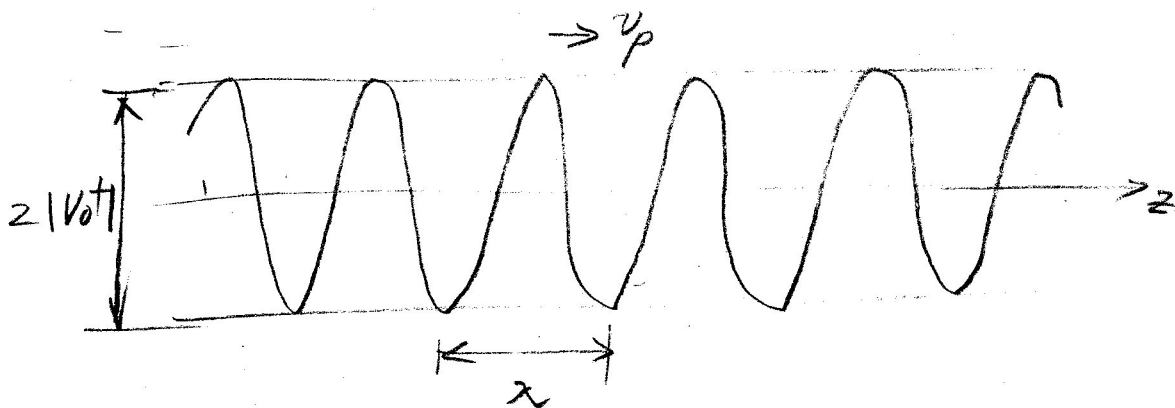



$$\Gamma \neq 0$$


$$V(z) = V_0^+ e^{-j\beta z} + V_0^- e^{j\beta z} = V_0^+ e^{-j\beta z} [1 + \Gamma(0) e^{j2\beta z}]$$

$$|V(z)| = |V_0^+| |1 + \Gamma(0) e^{j2\beta z}|$$

- 벡터의 합과 회전: 도식적 해법
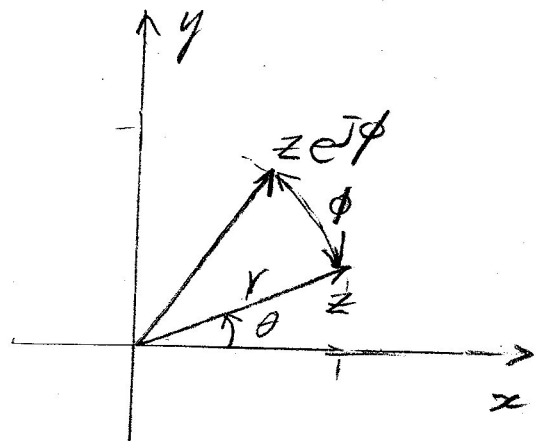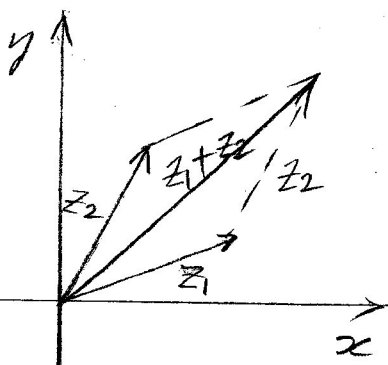
$$z_1 = x_1 + jy_1, z_2 = x_2 + jy_2 \rightarrow z = re^{j\theta}$$



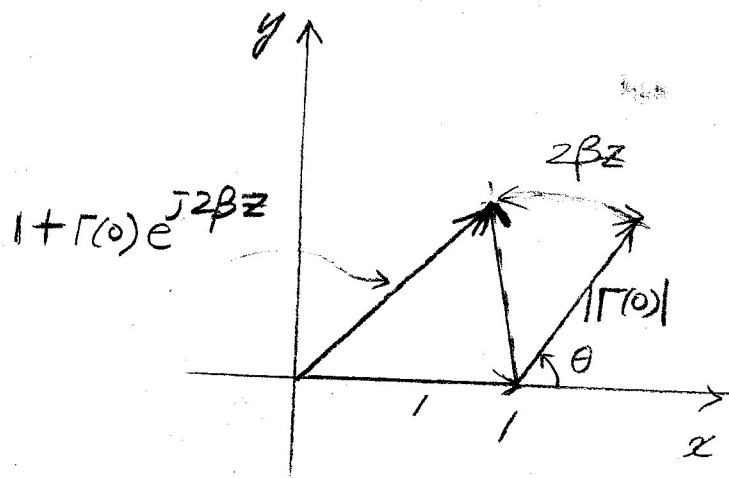

$$\Gamma(0) = |\Gamma(0)| e^{j\theta}$$

$$\max |1 + \Gamma(0) e^{j2\beta z}| = 1 + |\Gamma(0)| \text{ at } \angle \Gamma(0) + 2\beta z = 2n\pi$$

$$\min |1 + \Gamma(0) e^{j2\beta z}| = |1 - \Gamma(0)| \text{ at } \angle \Gamma(0) + 2\beta z = 2n\pi + \pi$$


$$V(z) \equiv V_0^+ e^{-j\beta z} |S(z)| e^{j\angle S(z)}, \quad S(z) = 1 + \Gamma(0) e^{j2\beta z}$$

$$v(z, t) = \operatorname{Re} [V(z) e^{j\omega t}]$$

$$= |V_0^+| |S(z)| \cos[\omega t - \beta z + \angle S(z)] \equiv A(z) \cos[\omega t - \beta z + \angle S(z)]$$

z에서의 정상파 진폭

$$A(z) \equiv |V_0^+| |S(z)| = |V_0^+| |1 + \Gamma(0) e^{j2\beta z}|$$

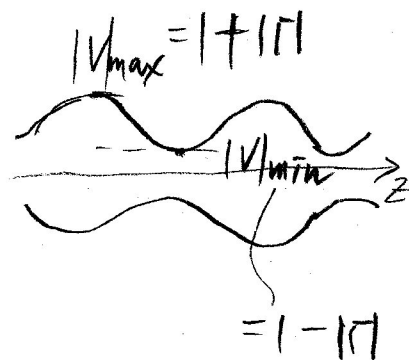


$$S = \frac{|V|_{\max}}{|V|_{\min}} = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} = \text{VSWR} = \text{SWR}$$

VSWR (voltage standing wave ratio) : 전압 정상파라비

SWR (standing wave ratio) : 정상파라비

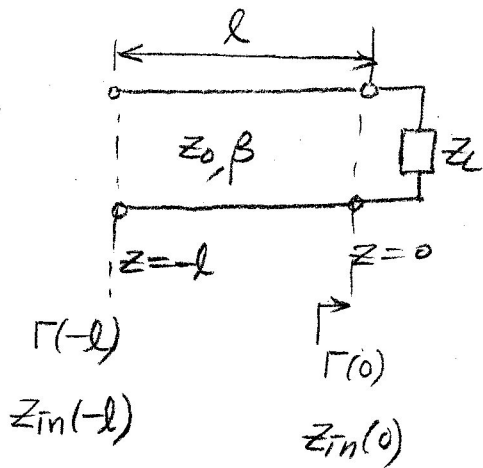2.7 입력 임피던스 (Input Impedance): 전송선의 입력면에서 전압을 전류로 나눈 값




$$Z_{in}(0) = Z_L$$

$$\Gamma(0) = \frac{Z_{in}(0) - Z_0}{Z_{in}(0) + Z_0}$$

$$\Gamma(-l) = \Gamma(0) e^{-j2\beta l} \quad ; \text{derivation omitted}$$

$$Z_{in}(-l) = Z_0 \frac{1 + \Gamma(-l)}{1 - \Gamma(-l)} = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan \beta l}{Z_0 + jZ_L \tan \beta l}$$

derivation omitted

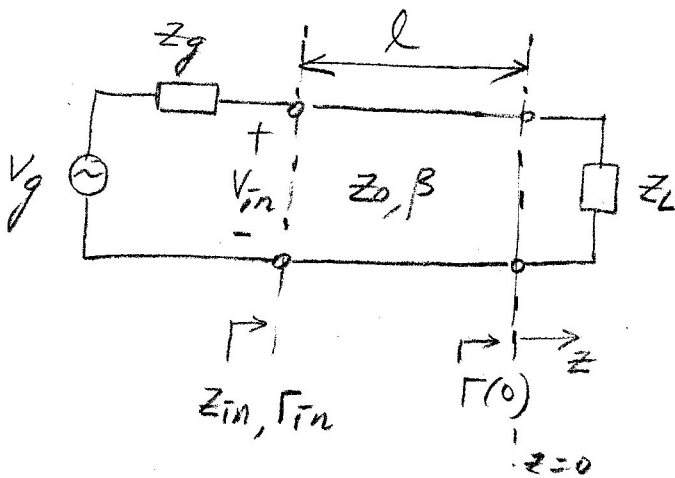

$$V(z) = V_0^+ e^{-j\beta z} + V_0^- e^{j\beta z}$$


$$I(z) = \frac{1}{Z_0} (V_0^+ e^{-j\beta z} - V_0^- e^{j\beta z})$$

$$\frac{V_0^-}{V_0^+} = \Gamma(0) e^{-j2\beta l}$$

$$\Gamma(0) = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$

$$\Gamma(0) = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}, \quad \Gamma_{in} = \Gamma(0) e^{-j2\beta l}, \quad Z_{in} = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan \beta l}{Z_0 + jZ_L \tan \beta l}$$
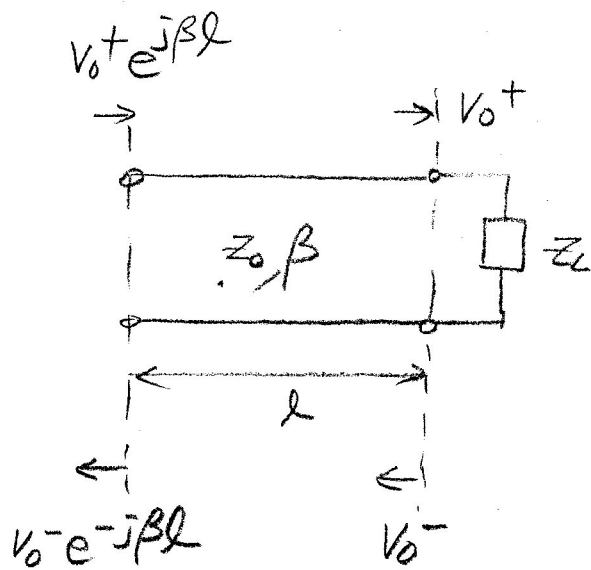
$$V_{in} = V_g \frac{z_{in}}{z_g + z_{in}} = V_0^+ e^{j\beta l} + V_0^- e^{-j\beta l} = V_0^+ [e^{j\beta l} + \Gamma(0) e^{-j\beta l}]$$



$$V_0^+ = V_g \frac{z_{in}}{z_g + z_{in}} \frac{1}{e^{j\beta l} + \Gamma(0) e^{-j\beta l}}$$

2-76. 유손실 선로

$$\gamma = \alpha + j\beta z$$

$$V(z) = V_0^+ e^{-\gamma z} + V_0^- e^{\gamma z} = V_0^+ [e^{-\gamma z} + \Gamma(0) e^{\gamma z}]$$

$$I(z) = I_0^+ e^{-\gamma z} + I_0^- e^{\gamma z} = \frac{V_0^+}{Z_0} [e^{-\gamma z} - \Gamma(0) e^{\gamma z}]$$

$$\Gamma(-l) = \Gamma(0) e^{-2\gamma l}$$

$$V^+(z) = V_0^+ e^{-\gamma z} \quad : \quad +z \text{ 방향으로 진행하는 파동}$$


$$V^-(z) = V_0^- e^{\gamma z} \quad : \quad -z \text{ 방향으로 진행하는 파동}$$

$$\Gamma(-l) = \frac{V_0^-(-l)}{V_0^+(-l)} = \frac{V_0^-}{V_0^+} e^{-2\gamma l}, \quad \Gamma(0) = \frac{V_0^-}{V_0^+}$$

$$Z_{in}(-l) = Z_0 \frac{Z_L + Z_0 \tanh(\gamma l)}{Z_0 + Z_L \tanh(\gamma l)}$$


2.8 단락/개방 전송선, $1/4$ 라장 변환기

단락: $V=0, Z_L=0$ (short)

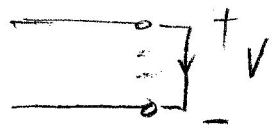


$$\rightarrow j\omega L$$

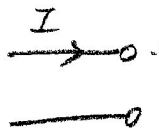개방: $I=0, Y_L = \frac{1}{Z_L} = 0$ (open)



$$\rightarrow \frac{1}{j\omega C}$$


$1/4$ 라장 변환기 (quarter-wave transformer)

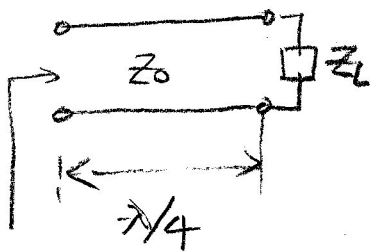

$$Z_{in} = Z_0 \text{ if } Z_0 = \sqrt{Z_{in} Z_L}$$

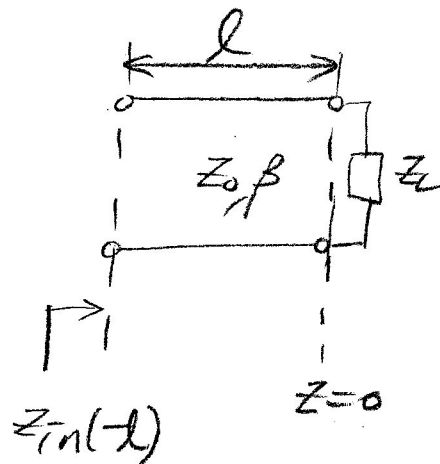0. 전송선상의 임피던스 공식

$$Z_{in}(-l) = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan \beta l}{Z_0 + jZ_L \tan \beta l}$$



0. 단락 전송선

$$Z_L = 0$$

$$Z_{in} = jZ_0 \tan \beta l \equiv j\omega L \quad (\beta l < \frac{\pi}{2})$$

o. 개방전송선

$$Z_L = \infty$$

$$\boxed{Z_{in} = \frac{Z_0}{j \tan \beta l} = -j Z_0 \cot \beta l} \quad (\beta l < \frac{\pi}{2})$$

$$Y_0 = \frac{1}{Z_0}$$

o. 1/4 파장 변환기

$$\beta l = \frac{\pi}{2} \rightarrow l = \frac{1}{\beta} \frac{\pi}{2} = \frac{\lambda}{2\pi} \frac{\pi}{2} = \frac{\lambda}{4}$$

$$\tan \beta l = \tan \frac{\pi}{2} = \infty$$

$$Z_{in} = \frac{Z_0^2}{Z_L} \rightarrow Z_0 = \sqrt{Z_{in} Z_L}$$


Z_{in}, Z_L 을 주어지고 Z_0 를 구한다.

o. 1/2 파장 선로

$$\beta l = \frac{2\pi}{\lambda} \frac{\lambda}{2} = \pi, \quad \tan \beta l = \tan \pi = 0$$

$$\boxed{Z_{in} = Z_L}$$


예: 1/2 파장 레이플

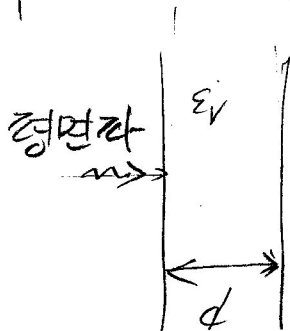

$$d = \frac{\lambda}{2} = \frac{\lambda_0}{2\sqrt{\epsilon_r}} : \text{반파장 레이플}$$

→ 평면파가 반사없이 레이플 통과

2.9 전송선의 전력 흐름

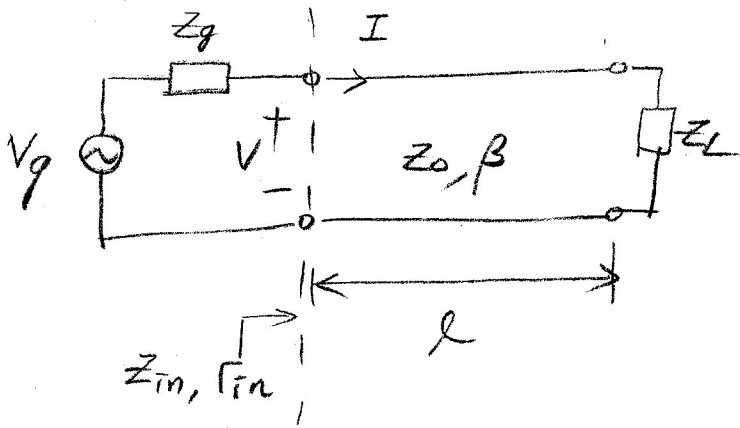

$$P_{av} = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(V^* I) : \text{시정균 소모 전력}, * : \text{공액(켄레) 복소수}$$

$$V = Z_{in} I, \quad I = Y_{in} V, \quad Y_{in} = \frac{1}{Z_{in}}$$

$$P_{av} = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(Z_{in}) |I|^2 = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(Y_{in}) |V|^2$$

$$V = V_o^+ + V_o^- = V_o^+ (1 + \Gamma)$$

$$I = I_o^+ + I_o^- = \frac{V_o^+}{Z_0} (1 - \Gamma)$$

$$\begin{aligned} V^* I &= (V_o^+)^* (1 + \Gamma^*) \frac{V_o^+}{Z_0} (1 - \Gamma) \\ &= \frac{|V_o^+|^2}{Z_0} (1 - |\Gamma|^2 + \Gamma^* \Gamma) \end{aligned}$$

$$\operatorname{Re}(V^* I) = \frac{|V_o^+|^2}{Z_0} (1 - |\Gamma|^2)$$

$$P_{av} = \frac{1}{2} \frac{|V_o^+|^2}{Z_0} - \frac{1}{2} \frac{|V_o^+|^2}{Z_0} |\Gamma|^2 = P^+ - P^-$$

$$P_{av} = P^+ - P^-$$

$$P^+ = \frac{|V_o^+|^2}{2 Z_0} : \text{입사 전력}$$


$$P^- = P^+ |\Gamma|^2 : \text{반사 전력}$$

연습문제 (2.6-2.9)

1. $R=0, G=0, L=200\text{ nH/m}, C=10\text{ pF/m}, f=1\text{ GHz}$

(a) $Z_0(\Omega) =$

(b) $\lambda(\text{m}) =$

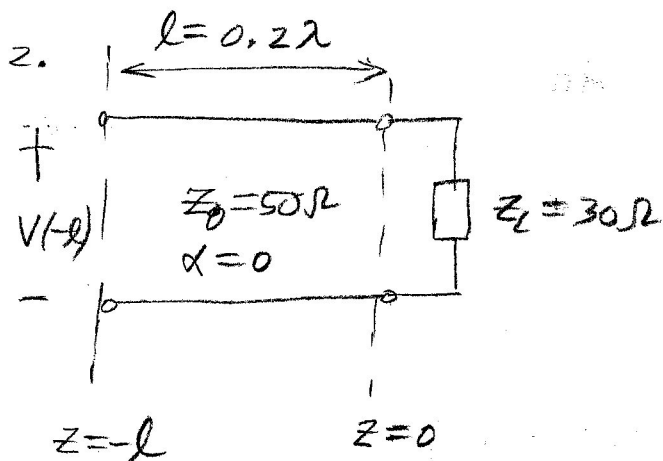

(a) $\Gamma(0) =$

(b) $\Gamma(-l) =$

(c) $Z_{in}(-l) =$

(d) $V(-l) = 10\text{ V}$ 일 경우 $z = -l$ 에서 $P_{av} =$


(e) $z = -l$ 에서 입사전력 $P_c =$

(f) $z = -l$ 에서 반사전력 $P_r =$

(g) $VSWR =$

(h) $Z_L = 0$ 일 경우 $Z_{in}(-l) =$


(i) $Z_L = \infty$ 일 경우 $Z_{in}(-l) =$

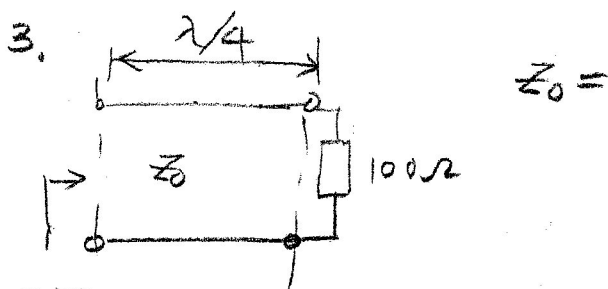

$Z_0 =$

실험 (2.6-2.9)

PLab-03

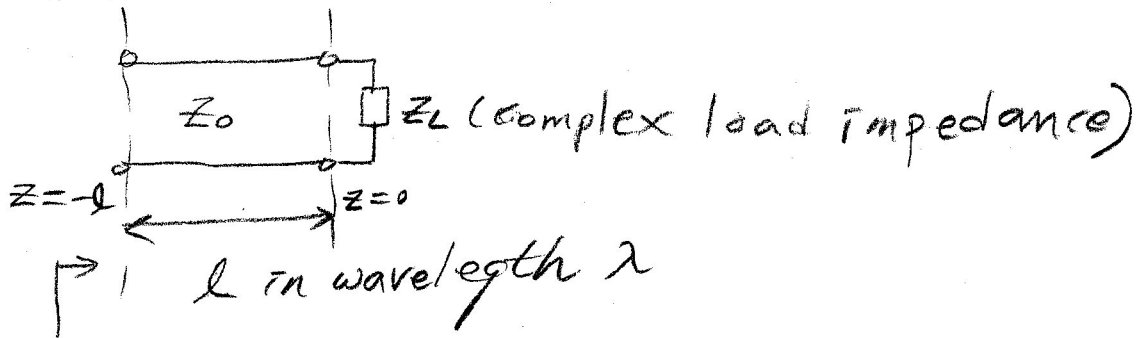

$$Z_{in}(-l)$$

$$\Gamma_{in}(-l)$$

입력:

$$Z_L(\omega) =$$


$$Z_0(\omega), l(\lambda) =$$

출력:

$$|\Gamma_{in}(-l)|, \angle \Gamma_{in}(-l) =$$

$$Z_{in}(-l) =$$

PLab-03b

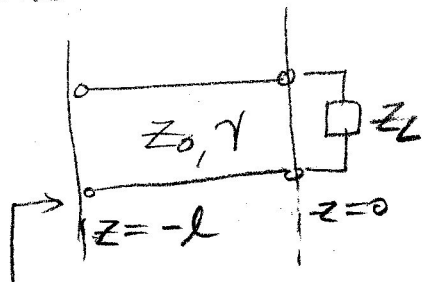

$$\Gamma_{in}(-l)$$

$$Z_{in}(-l)$$

입력:

$$\alpha (Np/m) =$$

$$\beta/\beta_0 =$$

$$Z_0(\omega), l(m) =$$

$$f(Hz) =$$


중력:

$$\Gamma_{in}(-l) =$$

$$Z_{in}(-l) =$$

중간에 복사가 연결된
전송선의 입력 임피던스

GLab-03

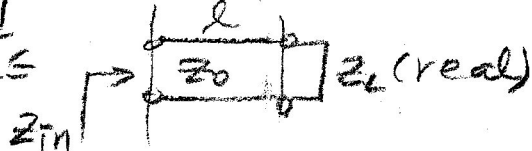

$$\frac{Z_{in}}{Z_0} = \frac{Z_L + jZ_0 \tan \beta l}{Z_0 + jZ_L \tan \beta l} = \frac{(Z_L/Z_0) + j \tan \beta l}{1 + j(Z_L/Z_0) \tan \beta l}$$

$$= \frac{1}{1 + [(Z_L/Z_0) \tan \beta l]^2} [Z_L/Z_0 + (Z_L/Z_0) \tan^2 \beta l]$$

$$+ j[(Z_L/Z_0)^2 \tan \beta l + \tan \beta l], \quad \beta l = 2\pi x, \quad x = \frac{l}{\lambda}$$

$$y = \frac{(Z_L/Z_0)(1 + \tan^2(2\pi x))}{1 + (Z_L/Z_0)^2 \tan^2(2\pi x)} = \text{Re}(Z_{in}/Z_0) = r, \text{ red}$$

$$y = \frac{[1 - (Z_L/Z_0)^2] \tan(2\pi x)}{1 + (Z_L/Z_0)^2 \tan^2(2\pi x)} = \text{Im}(Z_{in}/Z_0), \text{ blue}$$

$$Z_L = 0 - 1000 \quad (\text{리옴을 준거})$$

$$Z_0 = 50$$

$$x = 0.15, \text{ black (그래프 색깔에 커서를)}$$

$$\text{그래프 범위: } -1 \leq x \leq 1, -10 \leq y \leq 10$$

1. $Z_L = 5, Z_0 = 50$ 일때 graph plot

2. 다음표 작성: $Z_0 = 50 \Omega$

$x = l/\lambda$	$Z_L(\Omega)$	$\text{Re}(Z_{in}/Z_0)$	$\text{Im}(Z_L/Z_0)$
0.15	0		
0.15	5		
0.15	50		
0.15	500		
0.15	5000		

Lab 03b : standing wave, I

1. Graph Plotter 접속

2. 다음 그래프 입력

$$y = \cos\left(\frac{2\pi}{10}x - \frac{2\pi}{2}t\right) : \text{백사라, red}$$

$$y = R \cos\left(\frac{2\pi}{10}t + \frac{2\pi}{2}t + a\right) : \text{블루사라, blue}$$

$$\text{블루사라계수 } \Gamma = R e^{ja}$$

$$y = \cos\left(\frac{2\pi}{10}t - \frac{2\pi}{2}t\right) + R \cos\left(\frac{2\pi}{10}t + \frac{2\pi}{2}t + a\right) : \text{백사라 + 블루사라 green}$$

$$R = 0 \quad (0 \leq R \leq 1)$$

$$a = 0 \quad (0 \leq a \leq 2\pi)$$

$$t = 0 \quad (0 \leq t \leq 2, \Delta t = 0.01, 0.2X)$$

$$\text{축범위} : -15 \leq x \leq 15, -3 \leq y \leq 3$$

3.

1) $R=0.5, a=0, t=0$ 인 경우 그래프 도시

2) $R=0.5, a=0, t=0.4$ 인 경우 그래프 도시

3) 다음 표 완성 : $0 \leq t \leq 2$ 를 animation

R	a	$x_{\max}$	$ V _{\max}$	$x_{\min}$	$ V _{\min}$
0.5	0				
0.5	π				

4) $R=1, a=0, 0 \leq t \leq 2$ 인 경우 백사라 + 블루사라가 x방향으로 진행하지 않고 정지하며 진동하는 것을 확인하라.

$x_{\max}$: 백사라 + 블루사라의 진폭이 x축상에서 최대가 되는 x의 위치. $|V|_{\max}$ 는 2개의 진폭

$x_{\min}$:

//

최소

GLab-03c: standing wave II

GLab-03b의 그래프에 다음 식으로 주어지는 standing wave amplitude envelope 추가, 아래 두 식은 정재파의 envelope를 표현한다.

$$(1) \quad y = \sqrt{\left[1 + R \cos\left(2\frac{2\pi}{10}x + \alpha\right)\right]^2 + \left[R \sin\left(2\frac{2\pi}{10}x + \alpha\right)\right]^2}, \text{ black}$$

$$(2) \quad y = -\sqrt{\left[1 + R \cos\left(2\frac{2\pi}{10}x + \alpha\right)\right]^2 + \left[R \sin\left(2\frac{2\pi}{10}x + \alpha\right)\right]^2}, \text{ black}$$

1. $R=0.5$, $\alpha=0$, $\epsilon=0.58$ 일 때 그래프 도식
2. $R=0.5$, $\alpha=-0.4\pi$, $\epsilon=0.58$ 일 때 그래프 도식
3. $\alpha=0$ 에서 $\alpha=-0.4\pi$ 로 변할 때 접근선에는 어떤 변화가 생기는가?