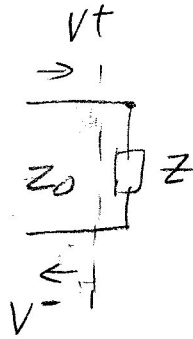


2-10 스미스차트

2-10-1 매개변수형식



$$\Gamma = \frac{V^-}{V^+} : \text{반사계수}$$

$$\Gamma = \frac{Z - Z_0}{Z + Z_0} = \frac{\bar{Z} - 1}{\bar{Z} + 1} = \Gamma_r + j\Gamma_i$$

$\uparrow$ $\uparrow$
 실수부 허수부

$\bar{Z} = \frac{Z}{Z_0}$: 정규화된 임피던스 (normalized impedance)

$$\bar{Z} = r + jx$$

$\uparrow$ $\uparrow$
 실수부 허수부


$$\Gamma = \frac{\bar{Z} - 1}{\bar{Z} + 1}, \quad \bar{Z} = \frac{1 + \Gamma}{1 - \Gamma}$$

$$r + jx = \frac{1 + \Gamma_r + j\Gamma_i}{1 - \Gamma_r - j\Gamma_i}$$

$$(\Gamma_r - 1)^2 + \left(\Gamma_i - \frac{1}{x}\right)^2 = \left(\frac{1}{x}\right)^2 : x = \text{const}$$


$$\left(\Gamma_r - \frac{r}{1+r}\right)^2 + \Gamma_i^2 = \left(\frac{1}{1+r}\right)^2 : r = \text{const}$$
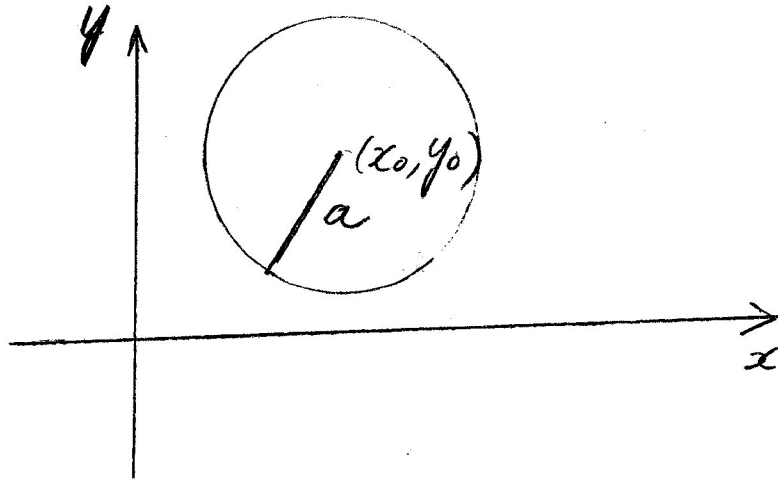
$$(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = a^2 : \text{원의 방정식}$$




• 스미스 도표

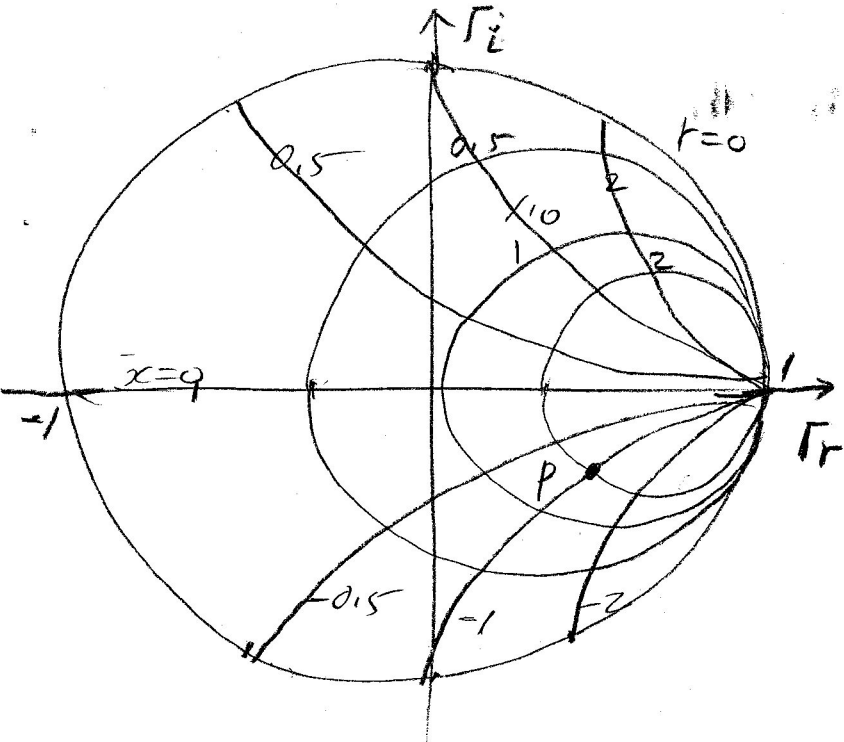- 도식적으로 전송선상의 반사계수, 입력 임피던스 계산
- 임피던스 정합 (Z_{in} 은 Z_0 가 되도록 회로 추가)에 매우 편리한 tool



$P: \bar{Z} = 2 - j1$
 $Z = 100 - j50 \Omega (Z_0 = 50 \Omega)$

2.10.2 라동 임피던스 (임피던스 계산)

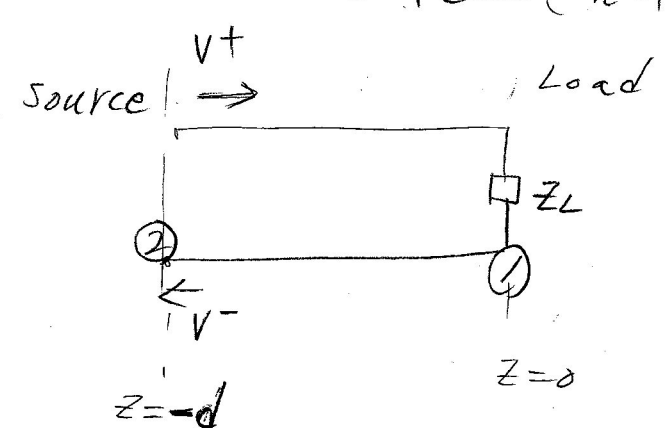

$$Z(-d) = \frac{V(-d)}{I(-d)} = Z_0 \frac{1 + \Gamma(-d)}{1 - \Gamma(-d)}$$


$$\bar{Z}(-d) = \frac{1 + \Gamma(-d)}{1 - \Gamma(-d)}$$

$$\Gamma(-d) = \Gamma_L e^{-j2\beta d}$$

$$\theta = 2\beta d = 2 \frac{2\pi}{\lambda} d ; d = \frac{\lambda}{2} \rightarrow \theta = 2\pi , \frac{\lambda}{4} \rightarrow \pi$$

$-2\beta d = -\theta$: 위상값 소 → 복소수 평면에서 시계방향 회전

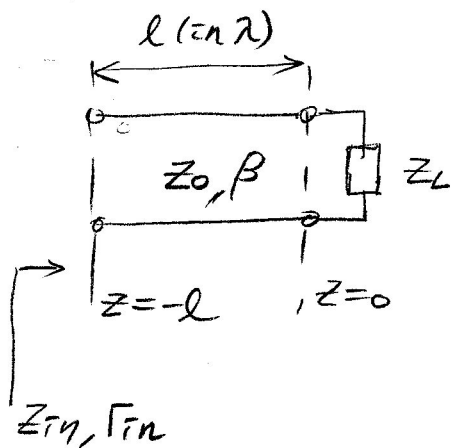제출 (2.10-2.12) : PLab-04, Python programming



$\beta = \frac{2\pi}{\lambda}$, $\beta = \beta_0$ (free space β_0)
Find Z_{in}, Γ_{in} (polar) at $f_1 \leq f \leq f_2$

입력 :

$Z_L(\Omega)$ (complex) =

$Z_0(\Omega), l(m) =$

$f_1, f_2, \Delta f(\text{Hz}) =$

출력 : 라인에 출력

RUN =


(실행 번호)

$Z_L(\Omega) =$

$Z_0(\Omega), l(m) =$

$f_1, f_2, \Delta f(\text{Hz}) =$

$f_1(\text{Hz})$	$Z_{in}(\Omega)$	$\text{mag}(\Gamma_{in})$	$\text{phase}(\Gamma_{in})$
$10.0000 \text{e}9$	$26.4736 - j6.2784$	0.1847	26.74
...			
$12.000 \text{e}9$	$82.4124 - j20.5198$	0.3804	72.64

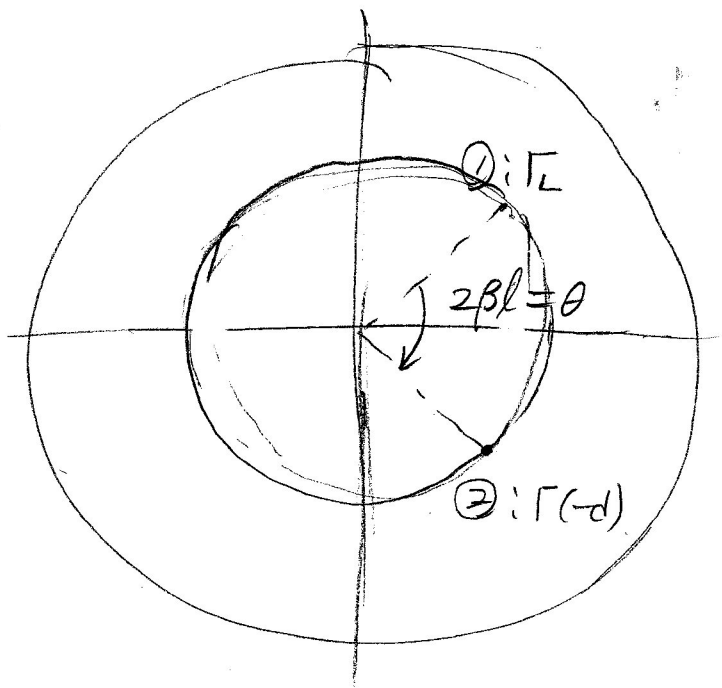

$$\Gamma_L : \bar{z}_L$$


$$\Gamma(-d) : \bar{z}(-d)$$

WTG (wavelength toward generator)

$$S = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$$

$$|\Gamma| = \text{const} \text{ (원)} \rightarrow SWR = \text{const. circle}$$


2-10-3 SWR, 최대전압, 최소전압

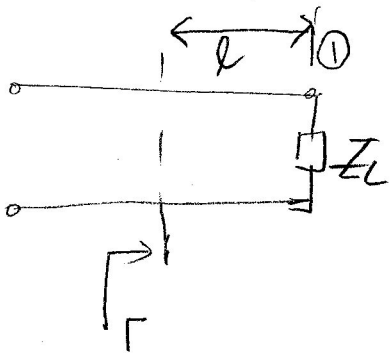

$$V = V^+ (1 + \Gamma)$$

$$V = |V|_{\max} \text{ when } \Gamma = |\Gamma| = |\Gamma| e^{j0^\circ}$$

$$V = |V|_{\min} \text{ when } \Gamma = -|\Gamma| = |\Gamma| e^{j180^\circ}$$

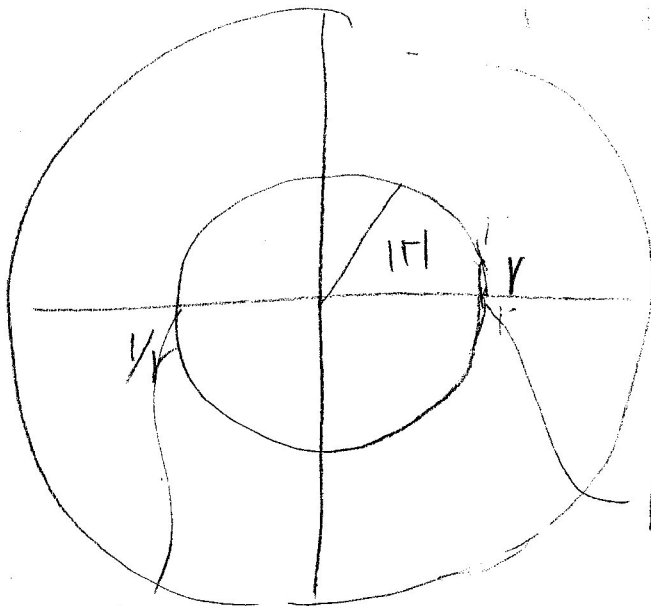


$$S = \frac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|}, \quad |\Gamma| = \frac{S-1}{S+1}$$

$$|\Gamma| = \frac{r-1}{r+1} \equiv \frac{S-1}{S+1} \quad (x=0)$$

$$|V| = |V|_{\max} \quad \boxed{S = r}$$

$$|V| = |V|_{\min}$$

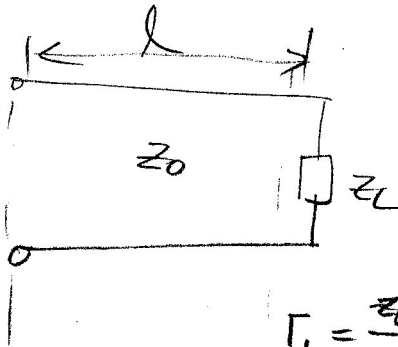
2.10.4 임피던스 변환 ($\bar{z} \leftrightarrow \bar{\Gamma}$)



$$\Gamma_{in} = \Gamma_L e^{-j2\beta l}$$

$$\Gamma_L = \frac{z_L - z_0}{z_L + z_0}$$
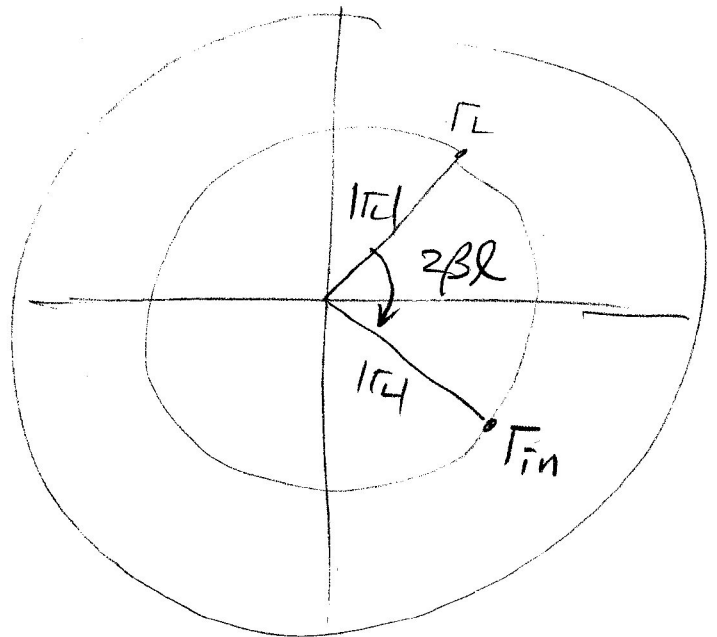
$$2\beta l = 2 \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{720^\circ}{\lambda} l$$



$$Z = R + jX : \text{임피던스}$$

R : 저항, X : 리액턴스

$$Y = \frac{1}{Z} = G + jB : \text{어드미턴스}$$

G : 컨덕턴스, B : 서셉턴스

$$Z = \frac{V}{I}, V: \text{전압 레이어}, I: \text{전류 레이어}$$

$$Y = \frac{1}{R + jX} = \frac{R}{R^2 + X^2} - j \frac{X}{R^2 + X^2}$$

$$\bar{Z} = \frac{Z}{Z_0} = r + jx : \text{정규화된 임피던스}$$


$$\bar{Y} = \frac{Y}{Y_0} = z_0(B + jX) = g + jb : \text{정규화된 어드미턴스}$$

$$\bar{Z} = \frac{1 + \Gamma}{1 - \Gamma}$$


$$\bar{Y} = \frac{1 - \Gamma}{1 + \Gamma} = \frac{1 + (-\Gamma)}{1 - (-\Gamma)} : \text{use Smith chart with } \Gamma \rightarrow -\Gamma$$

$$-\Gamma = \Gamma e^{j\pi}$$


180° 회전

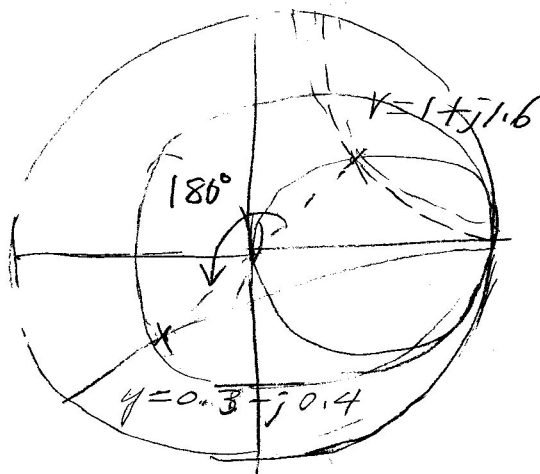


Impedance chart

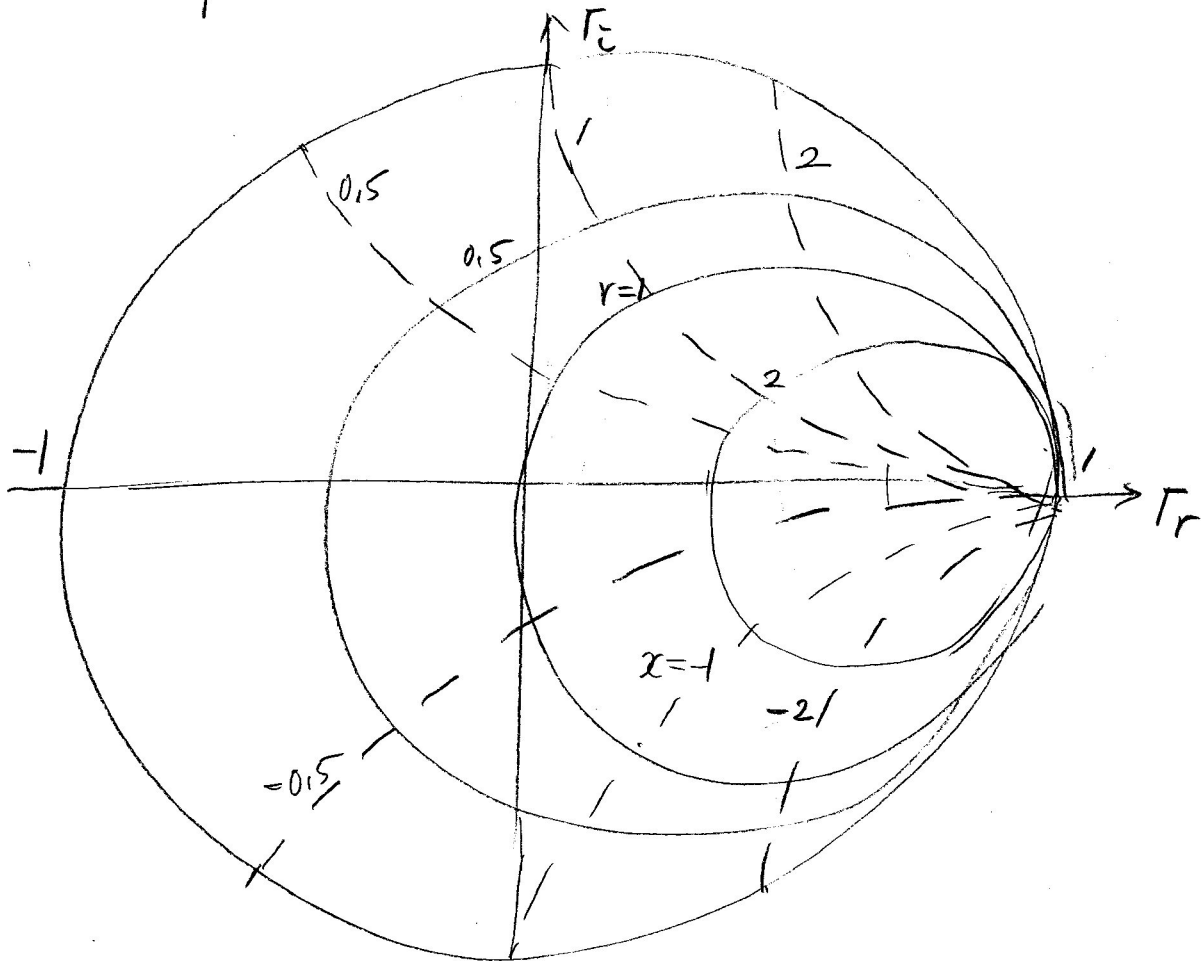


Admittance chart: 임피던스 차트를 180° 회전

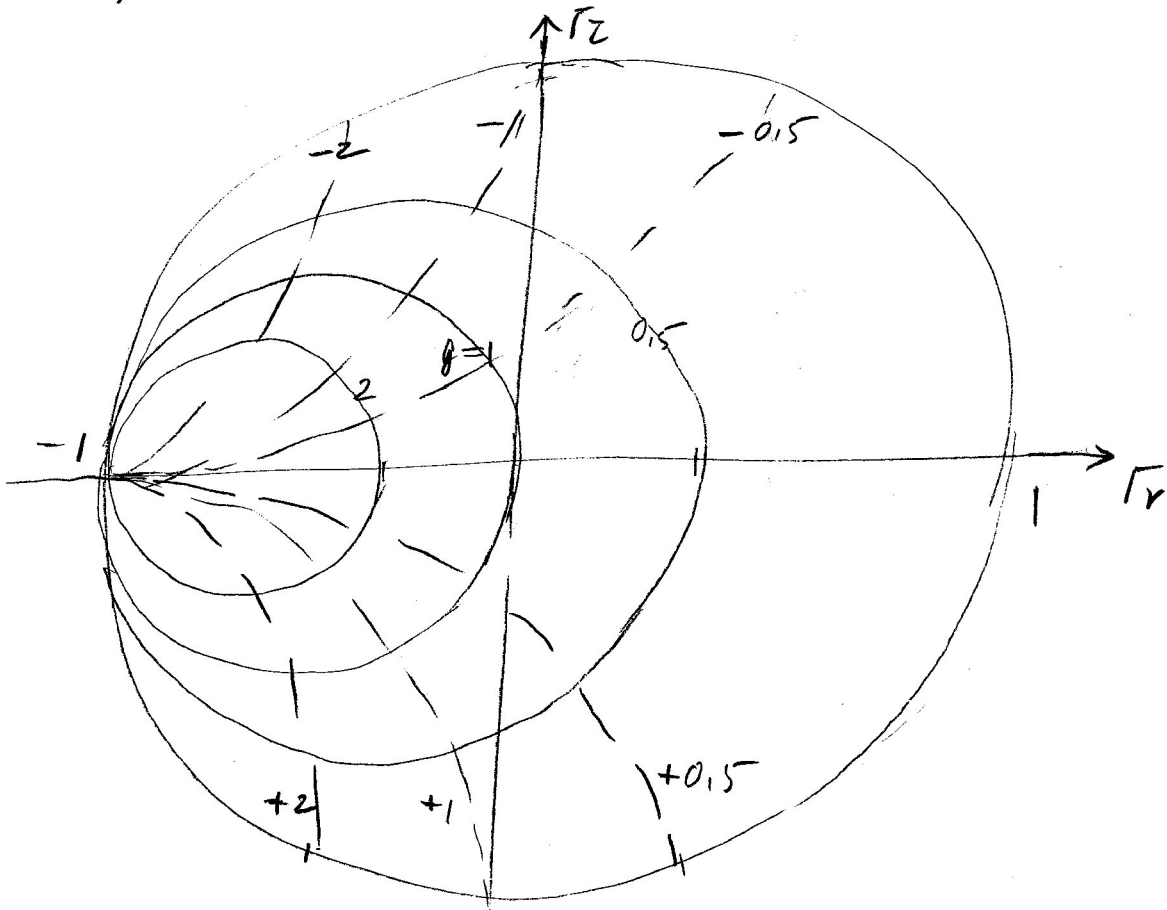


2.11 임피던스 정합 (matching)

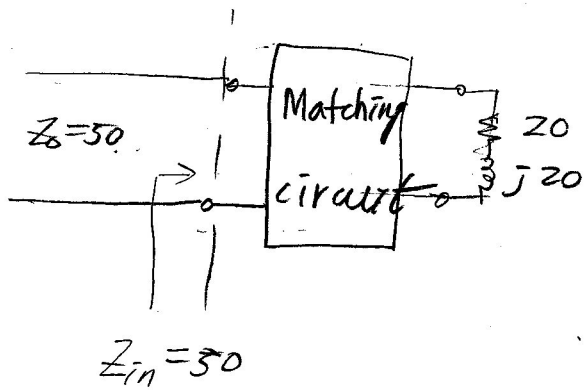

2.11.1 lumped element 정합

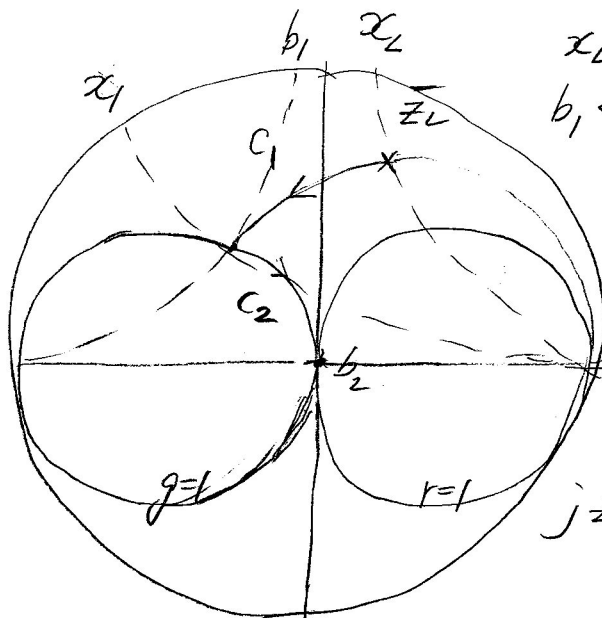






$$x_L > x_1 \\ b_1 < 0, b_2 = 0$$

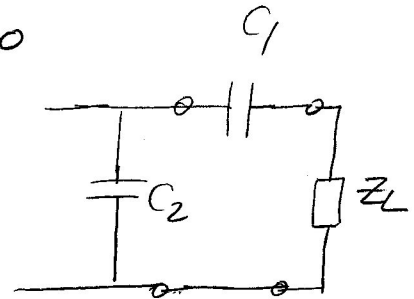

$$jZ_0(x_L) = j\frac{1}{\omega C_1} = j(x_1)Z_0$$

$$jY_0(b_1) + j\omega C_2 = 0 \quad (b_1 < 0)$$


element	z	Y
$\text{---} \text{ } \text{---}$	$-j\frac{1}{\omega C}$	$j\omega C$
$\text{---} \text{---}$	$j\omega L$	$-j\frac{1}{\omega L}$

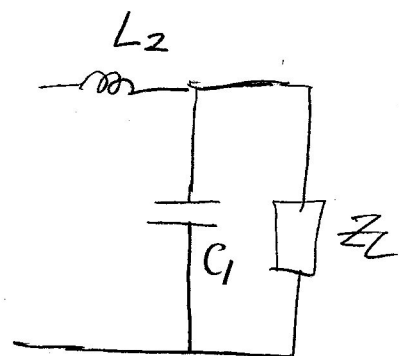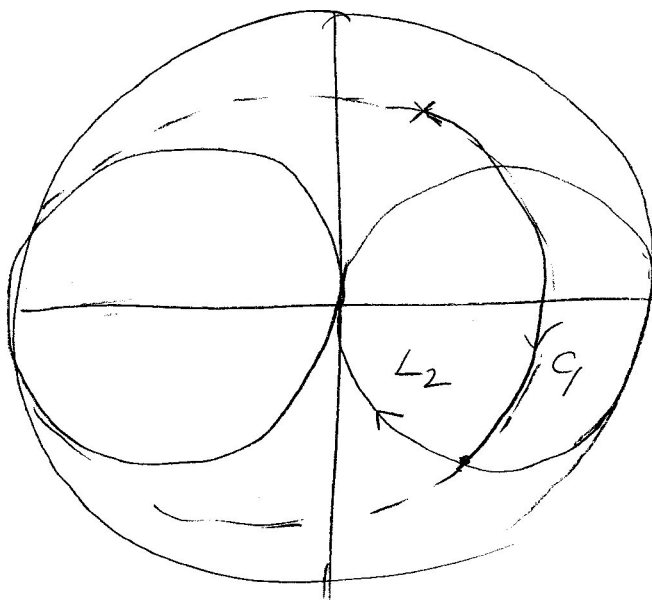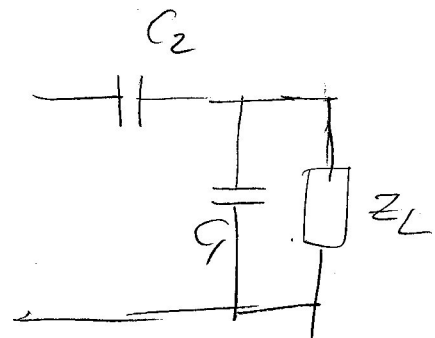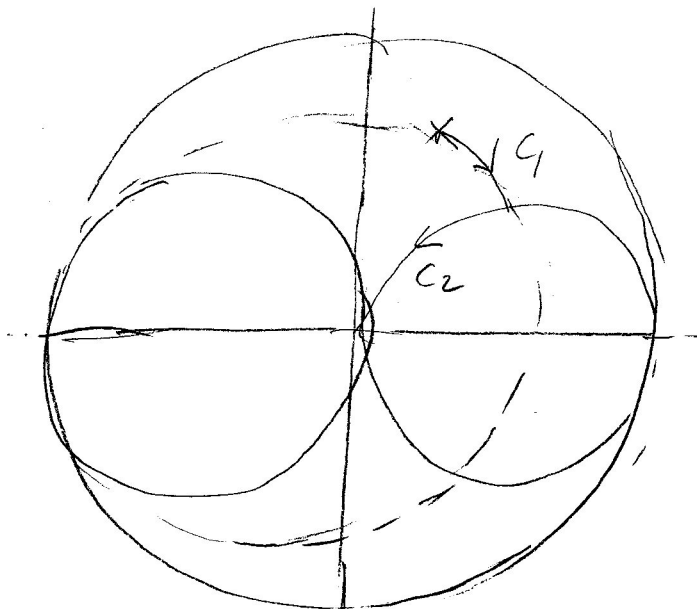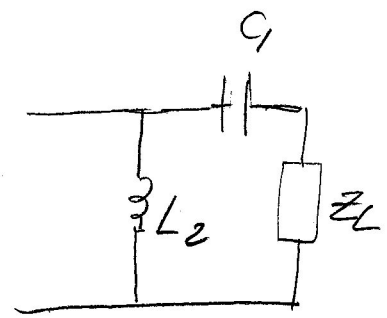


2.11.2 단일 스텑 임피던스 정합

stub : 주파수, 전송선 길이 같은 전송선이 병렬 또는 직렬로 연결된 것

short stub

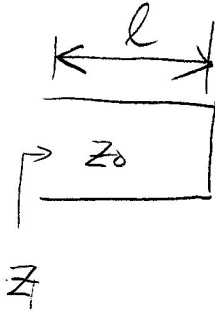


$$Z = jZ_0 \tan \beta l = j\omega L$$

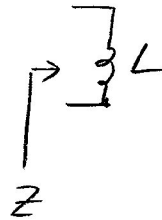

open stub:



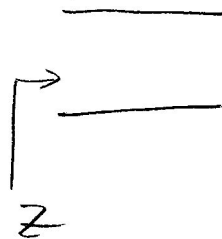
$$Z = -j \frac{Z_0}{\tan \beta l} = -j \frac{1}{\omega C}$$




$$Y = jY_0 \tan \beta l = j\omega C$$

single-stub matching: 4가지 해

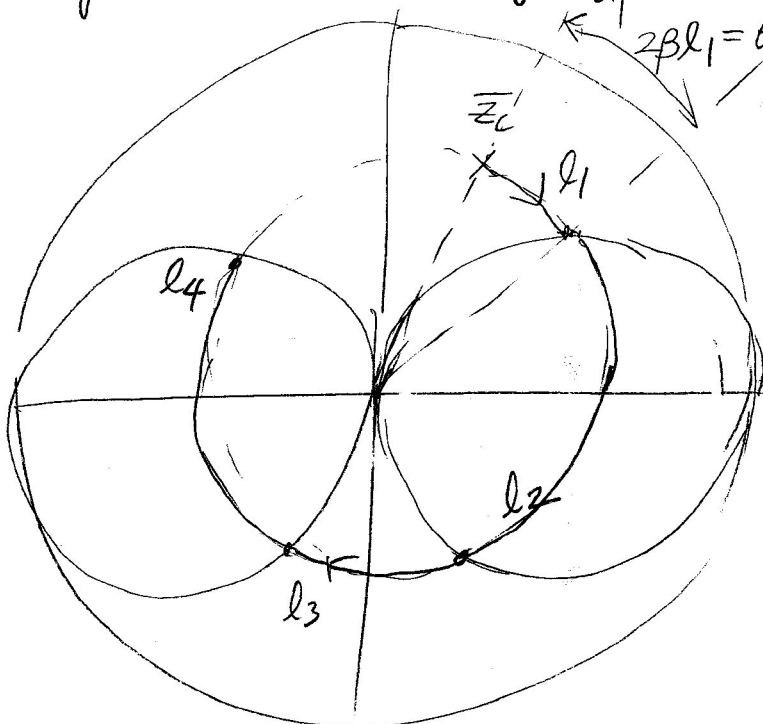

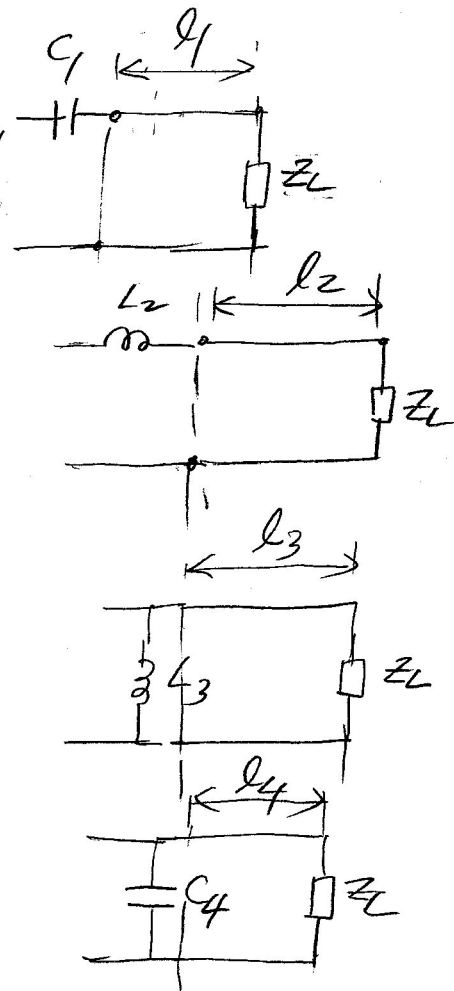
$$\theta_1 = 2\beta l_1 = \frac{4\pi}{\lambda} l_1$$




C $\rightarrow$ use open stub

L $\rightarrow$ use short stub


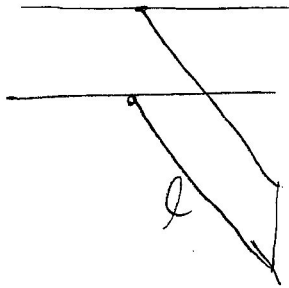


shunt L

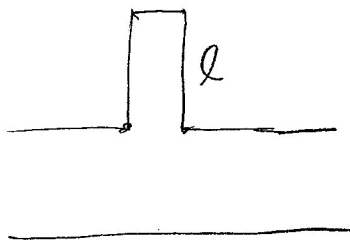

series L


Double-stub tuning

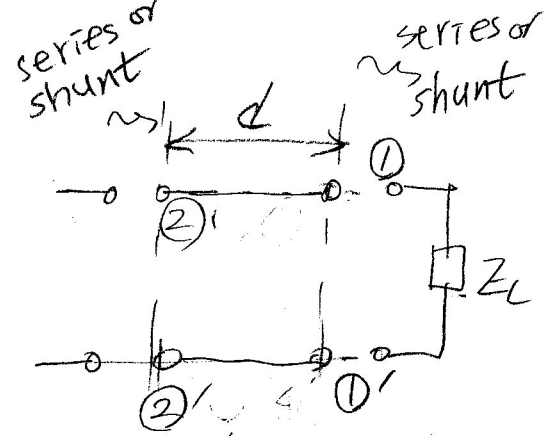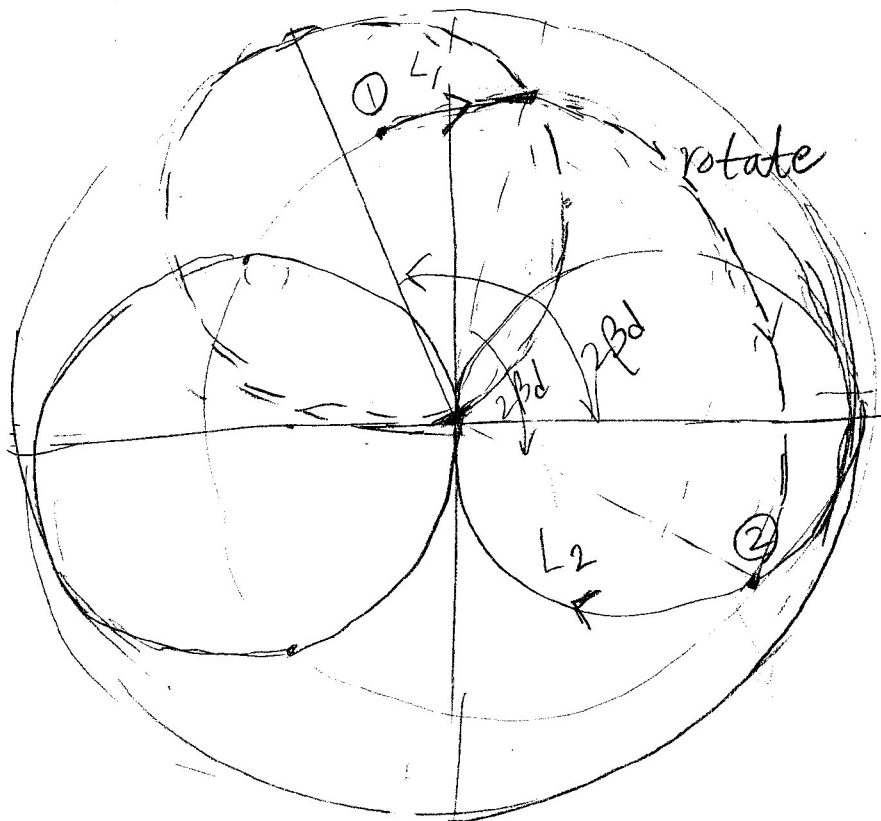

$$d = \frac{\lambda}{8} - \frac{3\lambda}{8} \text{ (fixed)}$$

At ① : series element
shunt element) both possible $\rightarrow$ series element selected

At ② : series element

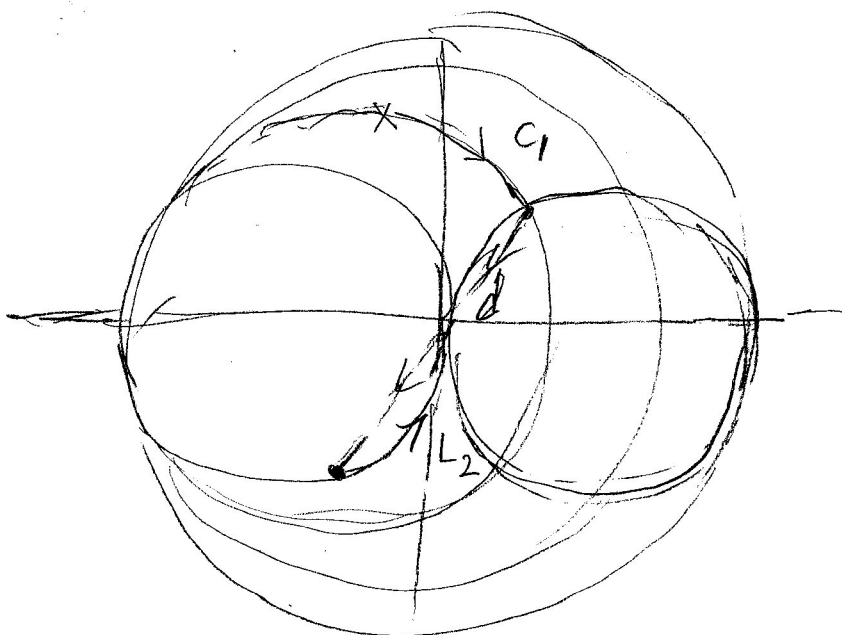


$$d = \frac{\lambda}{4}$$

C_1 : shunt



L_2 : shunt

2.12 전송선의 과도현상

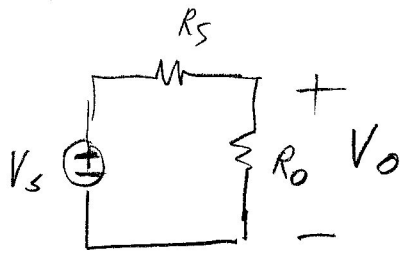

$$V_o = \frac{R_o}{R_s + R_o} V_s$$

1) Impulse 분석

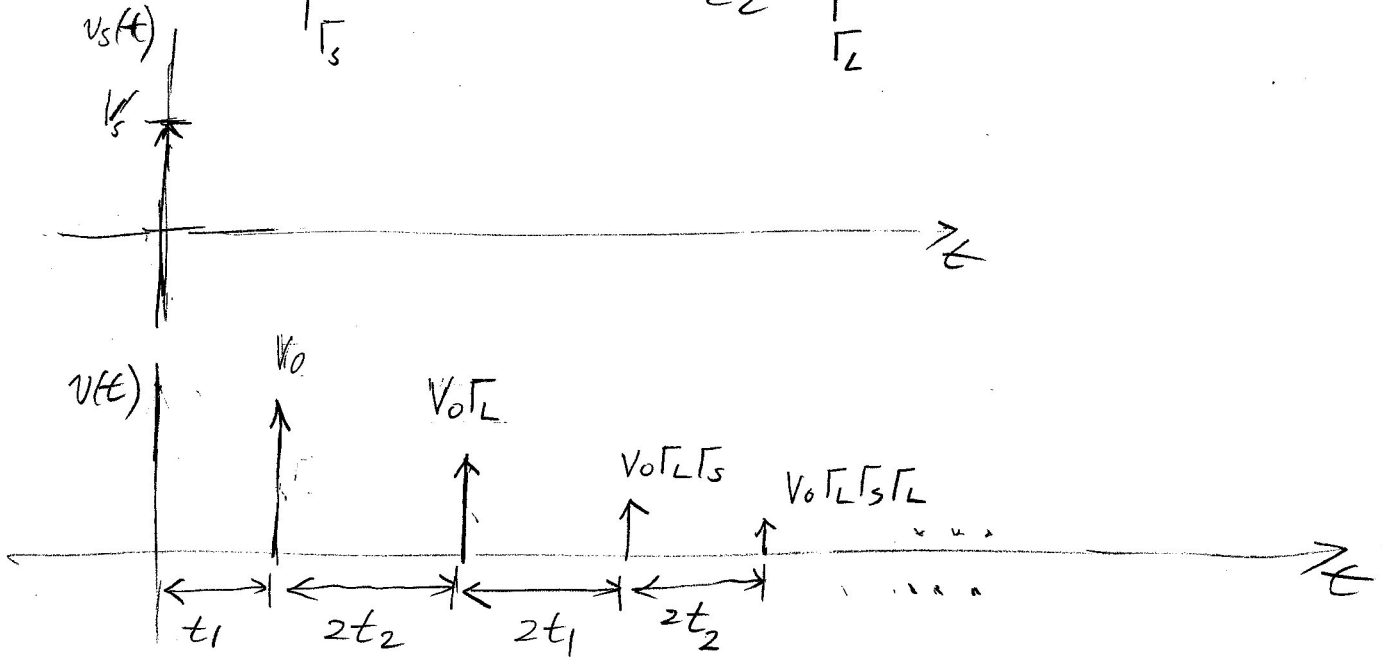
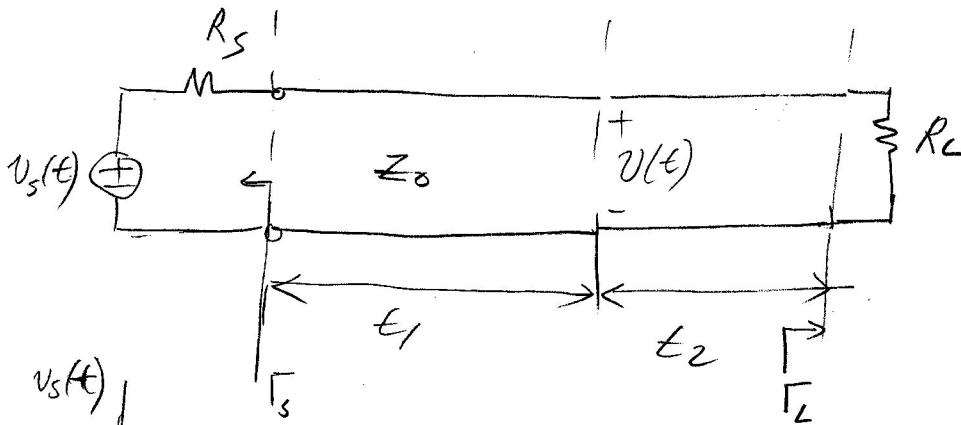


$$V_0 = \frac{Z_0}{Z_0 + R_s} V_s ; V_s = 1$$

$t=0$ instant에 $v_s(t)$ 는 전송선이 Z_0 만 감지하고 전송선 종단에 무엇이 연결되었는지 감지하지 못한다.

$$\Gamma_L = \frac{R_L - Z_0}{R_L + Z_0} , \Gamma_s = \frac{R_s - Z_0}{R_s + Z_0}$$

2) step $\frac{0}{1}$

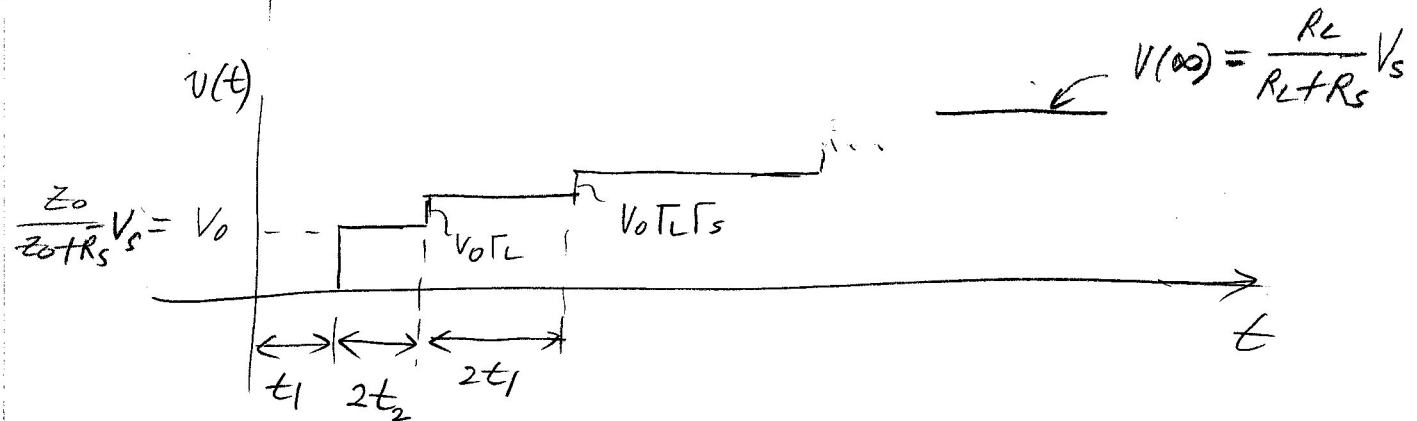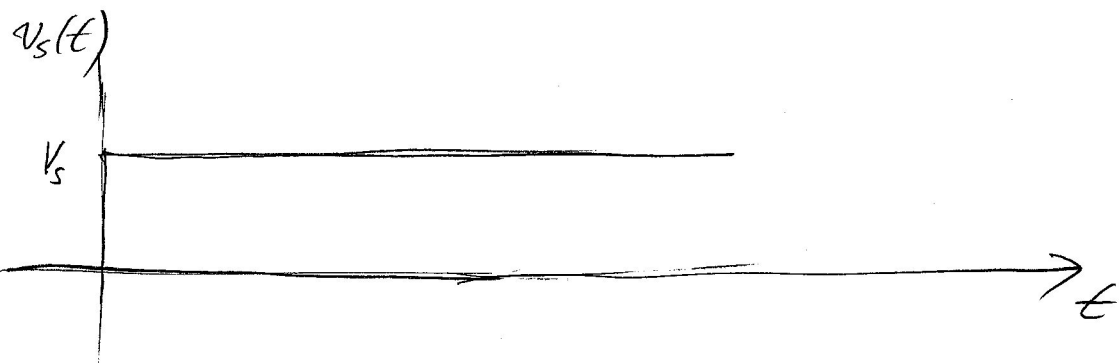

$t = t_1$:

$$v = V_0 = \frac{Z_0}{Z_0 + R_S} V_S$$

$t = \infty$ (DC state)


$$v = \frac{R_L}{R_L + R_S} V_S$$

$$v = V_0 + V_0 \Gamma_L + V_0 \Gamma_L \Gamma_S + V_0 \Gamma_L \Gamma_S \Gamma_L + V_0 \Gamma_L^2 \Gamma_S^2 + V_0 \Gamma_L^3 \Gamma_S^2 + \dots$$

$$= V_0(1 + \Gamma_L) + V_0(1 + \Gamma_L) \Gamma_L \Gamma_S + V_0(1 + \Gamma_L) (\Gamma_L \Gamma_S)^2 + \dots$$

$$= V_0(1 + \Gamma_L) \frac{1}{1 - \Gamma_L \Gamma_S} = \frac{R_L}{R_L + R_S} V_S$$

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n \right) = \frac{1}{1-x}, \quad |x| < 1$$

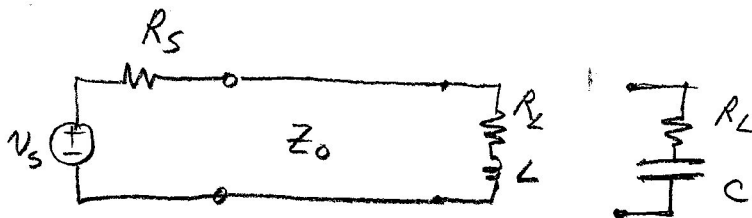

$$V(\omega) = V_s \frac{R_L}{R_s + R_L}$$

$$V(\infty) = V_s$$

연습문제 (2.10 - 2.12)

스미스 도표상에서 다음을 도시하라.

1. $\Gamma = 0, -\infty < x < \infty$

2. $\Gamma = 1, -\infty < x < \infty$

3. $g = 0, -\infty < b < \infty$

4. $g = 1, -\infty < b < \infty$

5. $\Gamma = 1, x = 0$

6. $\Gamma = \infty, x = 0$

7. $\Gamma = 0, x = 0$

8. $g = 1, b = 0$

9. $g = \infty, b = 0$

10. $g = 0, b = 0$

다음의 경우를 스미스 도표에 표시하라:


11. $Z_{in} = 50 + j50 (\Omega), Z_0 = 50 \Omega$

12. $Y_{in} = \frac{1}{50 + j50} (S), Y_0 = \frac{1}{50} (S)$


13. $Z_{in} = 25 - j25 (\Omega), Z_0 = 50 \Omega$

14. $Y_{in} = \frac{1}{25 - j25} (S), Y_0 = \frac{1}{25} (S)$

15. $-j75 (\Omega)$

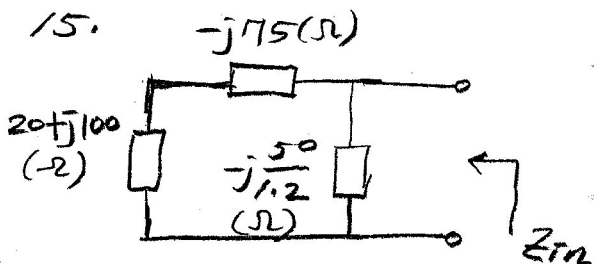

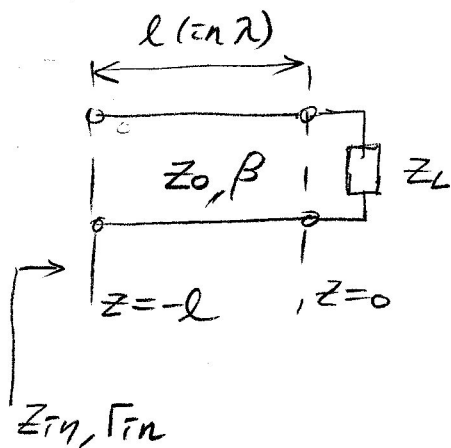제출 (2.10-2.12) : PLab-04, Python programming



$\beta = \frac{2\pi}{\lambda}$, $\beta = \beta_0$ (free space β_0)
Find Z_{in}, Γ_{in} (polar) at $f_1 \leq f \leq f_2$

입력 :

$Z_L(\Omega)$ (complex) =

$Z_0(\Omega), l(m) =$

$f_1, f_2, \Delta f(\text{Hz}) =$

출력 : 라인에 출력

RUN =

(실행 번호)

$Z_L(\Omega) =$

$Z_0(\Omega), l(m) =$

$f_1, f_2, \Delta f(\text{Hz}) =$

$f_1(\text{Hz})$	$Z_{in}(\Omega)$	$\text{mag}(\Gamma_{in})$	$\text{phase}(\Gamma_{in})$
$10.0000 \text{e}9$	$26.4736 - j6.2784$	0.1847	26.74
...			
$12.000 \text{e}9$	$82.4124 - j20.5198$	0.3804	72.64


실습 (2.10-2.12) : GLab-04, Online Smith chart

1.

1) Quicksmith online Smith chart에 접속

2) 설정에서

Length Unit : Wave Lengths 로 변경

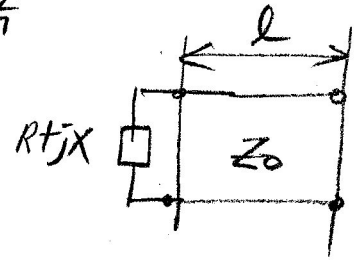

3) 종단부하 : $R=100$, $X=100$ 으로 설정 (마우스 우클릭)

4) 종단부하 다음에 전송선 연결 : $Z_0=50$, $l=0.25\lambda$

5) 설정에서 Sweep Variable을 Frequency로 설정


6) 설정에서 Sweep start: 1, Sweep stop: 100, Sweep Step: 1

7) Sweep에서 Generate

8) $1 \leq R \leq 100$ Sweep

9) $0.01 \leq l \leq 0.25$ Sweep (step 0.01)

2.

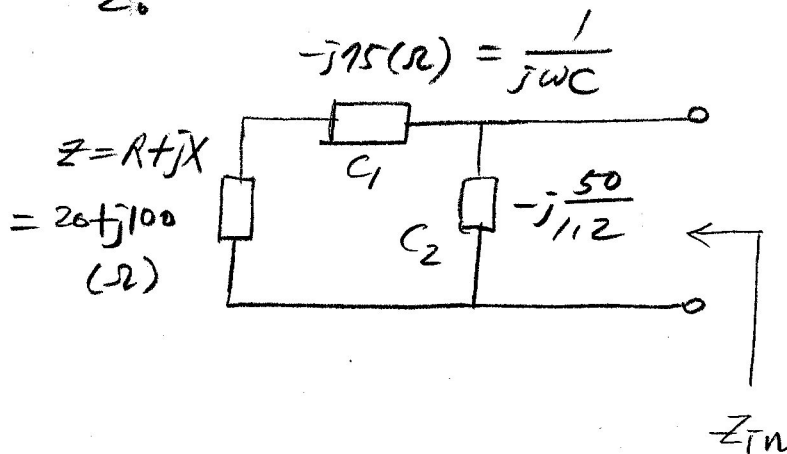

$$f = 100 \text{ MHz}$$

$$C : -jX = \frac{1}{j\omega C} \rightarrow C = \frac{1}{\omega X}$$

$$C_1 = 21.2 \text{ pF}$$

$$C_2 = 38.2 \text{ pF}$$

QuickSmith 를 이용하여 Z_{in} 을 구하라.